

به نام خدا

گزارشکار پروژه هم طراحی سخت افزار و نرم افزار


فرید افراخته - 990122680092

## فهرست

1	بخش اول
7	پیاده سازی بخش اول
8	بخش دوم
14	پیاده سازی بخش دوم
15	بخش سوم
16	پیاده سازی بخش سوم
16	بخش امتیازی

بخش اول

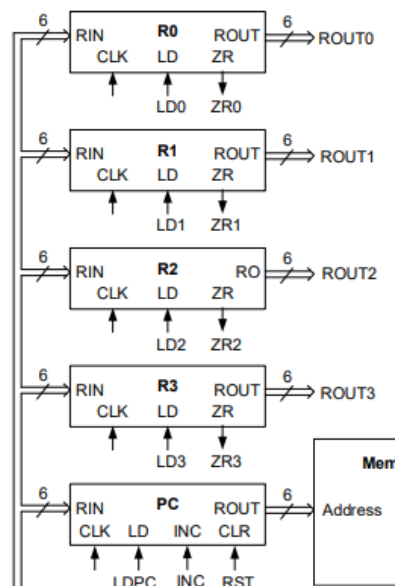برای پیاده سازی این مدار ابتدا به Register ها نیاز داریم، تا هم بتوانیم FSM و هم ثبات های پردازنده را پیاده سازی کنیم.



برای این منظور ابتدا یک Type برای حالت های مختلف FSM تعریف کرده و دو سیگنال CurrentState و NextState را تعریف می کنیم و سپس سایر رجیستر های پردازنده را نیز تعریف می کنیم.

```

13 type State_t is (S0, HaltCheck ,S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7);
42 --FSM
43 signal CurrentState, NextState : State_t;
44 -- Registers
45 signal R0,R1,R2,R3,IR,PC : std_logic_vector (5 downto 0);
46 signal R0Next,R1Next,R2Next,R3Next,IRNext,PCNext : std_logic_vector (5 downto 0);

```

عملکرد Register ها را با نوشتن process حساس به لبه کلاک و ریست به صورت پیاده سازی کردیم:

```


64 Registers: process(clk,reset)
65 begin
66     if reset='1' then
67         CurrentState <= s0;
68         IR <= (others => '0');
69         PC <= (others => '0');
70         R0 <= (others => '0');
71         R1 <= (others => '0');
72         R2 <= (others => '0');
73         R3 <= (others => '0');
74     elsif (rising_edge(clk)) then
75         CurrentState <= NextState;
76         IR <= IRNext;
77         PC <= PCNext;
78         R0 <= R0Next;
79         R1 <= R1Next;
80         R2 <= R2Next;
81         R3 <= R3Next;
82     end if;
83 end process;

```

سایر سیگنال هایی که در معماری پردازنده به صورت زیر تعریف کردیم:

```
47 -- Controls
48 signal MData, DataBUS, ALURes, IN1, IN2 : std_logic_vector(5 downto 0);
49 signal SelMux1, SelMux2 : std_logic_vector(1 downto 0);
50 signal ZR0, ZR1, ZR2, ZR3, BUSSel, LDPC, LDIR, INC, RST, CMD, LD0, LD1, LD2, LD3 : std_logic;
```

 مطابق صورت پروژه مالتی پلکسر در معماری پردازنده:




لیست حساسیت را مطابق تصویر بالا تعیین کردیم و عملکرد آن را به صورت زیر پیاده سازی نمودیم:

```
86 Mux0: process(MData, ALURes, BUSSel)
87 begin
88     case BUSSel is
89         when '0' =>
90             DataBUS <= MData;
91         when '1' =>
92             DataBUS <= ALURes;
93         when others =>
94             DataBUS <= (others => '0');
95     end case;
96 end process;
```

همانطور که مشخص است MUX اگر مقدار 0 را بگیرد، MData را به خروجی می فرستد و اگر مقدار 1 را بگیرد، ALURes را به خروجی می فرستد.

 مطابق صورت پروژه دو مالتی پلکسر دیگر در معماری پردازنده:



لیست حساسیت را مطابق تصویر بالا تعیین کردیم و عملکرد هر کدام را به صورت زیر پیاده سازی نمودیم:


```

98 Mux1: process(R0,R1,R2,R3,SelMux1)
99 begin
100     case SelMux1 is
101     when "00" =>
102         IN1 <= R0;
103     when "01" =>
104         IN1 <= R1;
105     when "10" =>
106         IN1 <= R2;
107     when "11" =>
108         IN1 <= R3;
109     when others =>
110         IN1 <= (others => '0');
111     end case;
112 end process;
113
114 Mux2: process(R0,R1,R2,R3,SelMux2)
115 begin
116     case SelMux2 is
117     when "00" =>
118         IN2 <= R0;
119     when "01" =>
120         IN2 <= R1;
121     when "10" =>
122         IN2 <= R2;
123     when "11" =>
124         IN2 <= R3;
125     when others =>
126         IN2 <= (others => '0');
127     end case;
128 end process;

```

همانطور که مشخص است خروجی های MUX ها به ترتیب IN1 و IN2 است. خروجی این مدارها به ورودی اول و دوم ALU متصل هستند.

مطابق صورت پروژه ALU در معماری پردازنده:

 

لیست حساسیت را مطابق تصویر بالا تعیین کردیم و عملکرد آن را به صورت زیر پیاده سازی نمودیم:


```

145 ALU: process(IN1, IN2, CMD)
146 begin
147     if CMD='0' then
148         ALURes<=IN1+IN2;
149     elsif CMD='1' then
150         ALURes<=IN1-IN2;
151     end if;
152 end process;

```

به دلیل اینکه دو دستور داریم، CMD را تك بيتي در نظر گرفتیم. به طوري كه اگر CMD صفر باشد، خروجي حاصل جمع دو مالتی پلكسر است؛ در غیر این صورت اگر CMD يك باشد، حاصل تفریق دو مالتی پلكسر خواهد بود.

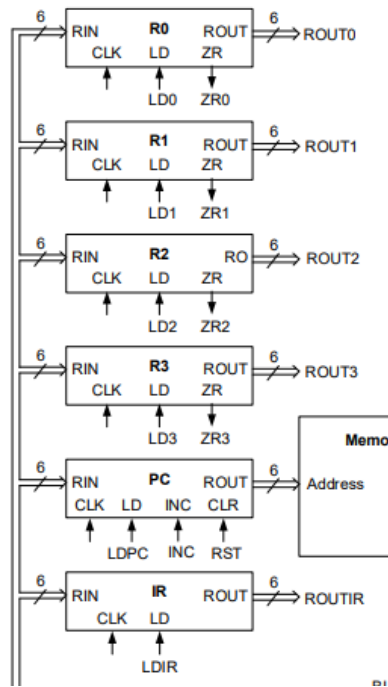مطابق صورت پروژه خروجي هاي تركيبي مدار را پیاده سازي می کنیم:




```

131 MData <= Memory(to_integer(unsigned(PC)));
132 ZR0 <= '1' when R0="000000" else '0';
133 ZR1 <= '1' when R1="000000" else '0';
134 ZR2 <= '1' when R2="000000" else '0';
135 ZR3 <= '1' when R3="000000" else '0';
136 PCNext <= DataBUS when LDPC='1' else PC+1 when INC='1' else "000000" when RST='1' else PC;
137 IRNext <= DataBUS when LDIR='1' else IR;
138 R0Next <= DataBUS when LD0='1' else R0;
139 R1Next <= DataBUS when LD1='1' else R1;
140 R2Next <= DataBUS when LD2='1' else R2;
141 R3Next <= DataBUS when LD3='1' else R3;

```

از روي ASM Chart مطابق آنچه كه در ویدیو تدریس گفته شد:

## چارت ASM برای طراحی واحد کنترل

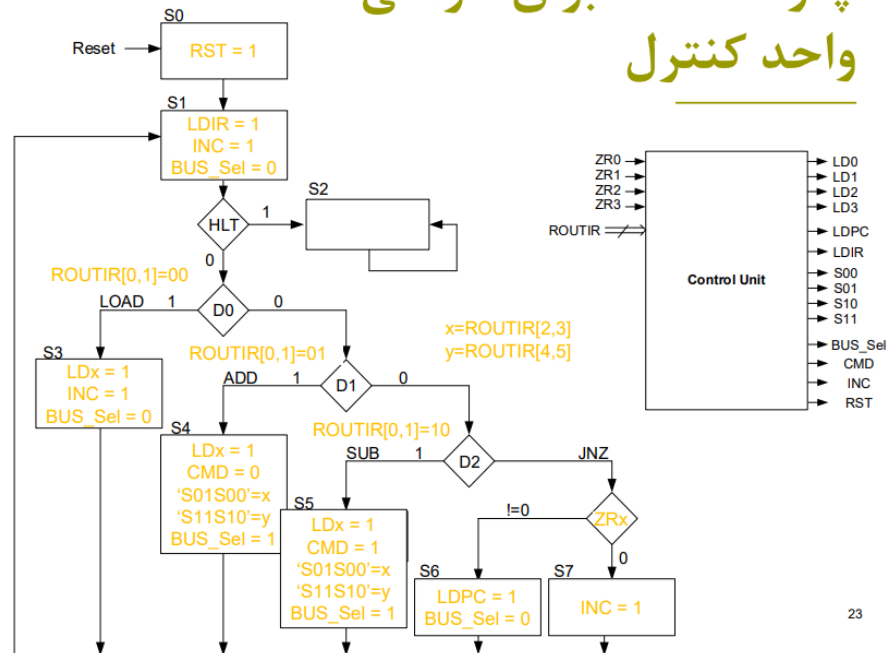

23

Process مربوط به FSM را به صورت Implicit طراحی می کنیم:

```

154 process(IR, Z, CurrentState)
155 begin
156   -- Initialize signals
157   CMD <= '0';
158   INC <= '0';
159   RST <= '0';
160   LD0 <= '0';
161   LD1 <= '0';
162   LD2 <= '0';
163   LD3 <= '0';
164   LDPC <= '0';
165   LDIR <= '0';
166   SelMux1 <= "00";
167   SelMux2 <= "00";
168   BUSSel <= '0';
169
170   -- State transitions
171   case CurrentState is
172     when s0 =>
173       RST <= '1';
174       NextState <= s1;
175
176     when s1 =>
177       LDIR <= '1';
178       INC <= '1';
179       BUSSel <= '0';
180       NextState <= HaltCheck;
181
182     when HaltCheck =>
183       if IR = "111111" then
184         NextState <= s2;
185       elsif IR(5 downto 4) = "00" then
186         NextState <= s3;
187       elsif IR(5 downto 4) = "01" then
188         NextState <= s4;
189       elsif IR(5 downto 4) = "10" then
190         NextState <= s5;
191       elsif IR(5 downto 4) = "11" then
192         if Z(index) = '0' then
193           NextState <= s6;
194         else
195           NextState <= s7;
196         end if;
197       end if;
198   end case;
199 end process;

```

```

199     when s2 =>
200         NextState <= s2;
201
202     when s3 =>
203         NextState <= s1;
204         INC <= '1';
205         BUSSel <= '0';
206         case IR(3 downto 2) is
207             when "00" => LD0 <= '1';
208             when "01" => LD1 <= '1';
209             when "10" => LD2 <= '1';
210             when others => LD3 <= '1';
211         end case;
212
213     when s4 =>
214         NextState <= s1;
215         CMD <= '0';
216         SelMux1 <= IR(3 downto 2);
217         SelMux2 <= IR(1 downto 0);
218         BUSSel <= '1';
219
220         case IR(3 downto 2) is
221             when "00" => LD0 <= '1';
222             when "01" => LD1 <= '1';
223             when "10" => LD2 <= '1';
224             when others => LD3 <= '1';
225         end case;
226
227     when s5 =>
228         NextState <= s1;
229         CMD <= '1';
230         SelMux1 <= IR(3 downto 2);
231         SelMux2 <= IR(1 downto 0);
232         BUSSel <= '1';
233
234         case IR(3 downto 2) is
235             when "00" => LD0 <= '1';
236             when "01" => LD1 <= '1';
237             when "10" => LD2 <= '1';
238             when others => LD3 <= '1';
239         end case;
240
241     when s6 =>
242         NextState <= s1;
243         LDPC <= '1';
244         BUSSel <= '0';
245
246     when s7 =>
247         INC <= '1';
248         NextState <= s1;
249
250 end case;
251 end process;
252
253 end Processor;

```

لازم است در نظر داشته باشیم برای ساده تر شدن کد حالت HaltCheck، به جای استفاده از ZR0، ZR1، ZR2 و ZR3 یک آرایه Z ساخته شده است.

## پیاده سازی بخش اول


برای بررسی عملکرد بخش اول، کد خواسته شده در بخش اول را در Memory می نویسیم:

```

12 type Memory_t is array (63 downto 0) of std_logic_vector(5 downto 0);
13 type State_t is (S0, HaltCheck, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7);
14
15 signal Memory : Memory_t :=
16 (
17     -- PART 1:
18     0 => "000000", -- Load R0,
19     1 => "000111", -- 7
20     2 => "000100", -- Load R1,
21     3 => "000100", -- 4
22     4 => "010001", -- Add, R0, R1
23     others => "111111" -- Halt
24 );
25

```

 توجه شود که 111111 را حالت Halt در نظر گرفتیم.



همانطور که از نتیجه مشخص است، در آخر در Register 0 مقدار 0B ذخیره شد که معادل  $4+7=11$  است.

## بخش دوم

برای این بخش از اسمبلری که برای بخش امتیازی آماده کردیم، کمک گرفتیم.

```
LOAD r0, 6
LOAD r1, 8
LOAD r2, 1
LOAD r3, 0
L0:add r3, r0
sub r1, r2
jnz r1, L0
```

در این قسمت کد را به اسمبلری می دهیم تا کد باینری را برای ما تولید کند:

با زبان پایتون:

متدها:

در این بخش کتابخانه مربوطه را import میکنیم:



```

sembler
2   from typing import Dict, List
3

```

در این بخش یک رشته فرعی را در یک رشته بدون حساسیت بزرگ و کوچک پیدا می کنیم:

```

3 usages
@staticmethod
def find_ci(data: str, to_search: str, pos: int = 0) -> bool:
    data = data.lower()
    return to_search in data[pos:]

```

در این بخش رشته را با جداکننده معین تقسیم می کند:

```

3 usages
@staticmethod
def split(input_string: str, delimiter: str) -> List[str]:
    return input_string.split(delimiter)

```

در این بخش یک عدد را به یک رشته باینری 6 بیتی تبدیل می کند که بین 0 و 63 گیر می کند:

```

2 usages
@staticmethod
def to_binary(num: int) -> str:
    num = max(0, min(num, 63))
    return format(num, '06b')

```

: Register و Opcode

```
20  ∨ opcodes: Dict[str, str] = {
21      "load": "00",
22      "add": "01",
23      "sub": "10",
24      "jnz": "11"
25  }
26
27  ∨ registers: Dict[str, str] = {
28      "r0": "00",
29      "r1": "01",
30      "r2": "10",
31      "r3": "11"
32  }
33
```

```
1 usage
class Assembler:
    def __init__(self, input_string: str):
        self.m_Input = input_string
        self.m_CurrentLabel = 1
        self.m_LabelAddress = {}
```

input\_string: کد اسمبلی به عنوان یک رشته.

m\_CurrentLabel: شماره برچسب فعلی را ردیابی می کند (در کد ارائه شده استفاده نمی شود).

m\_LabelAddress: آدرس های برچسب را ذخیره می کند.

متد assemble: کد اسمبلی ورودی را به کد ماشین باینری تبدیل می کند.

```
40 def assemble(self) -> str:
41     self.calculate_label_addresses()
42     m_Output = ""
43     for line in self.m_Input.splitlines():
44         line = line.replace(_old: ',', _new: '')
45         instruction = Helpers.split(line, delimiter: ' ')
46         opcode = instruction[0]
47
48         if ':' in opcode:
49             opcode = Helpers.split(opcode, delimiter: ':')[1]
50
51         m_Output += opcodes[opcode]
52         m_Output += registers[instruction[1]]
53
54         if Helpers.find_ci(opcode, to_search: "load"):
55             m_Output += "00\n"
56             m_Output += Helpers.to_binary(int(instruction[2]))
57         elif Helpers.find_ci(opcode, to_search: "jnz"):
58             m_Output += "00\n"
59             m_Output += Helpers.to_binary(self.m_LabelAddress[instruction[2]])
60         else:
61             m_Output += registers[instruction[2]]
62
63         m_Output += "\n"
64
65     m_Output += "111111"
66     return m_Output
```

ورودی را خط به خط می خواند.

دستورالعمل را تجزیه و با استفاده از دیکشنری ها به باینری تبدیل می کند.

دستورالعمل های بار و jnz را به طور خاص با افزودن نمایش های دودویی مقادیر فوری یا آدرس های برچسب کنترل می کند.

یک ترمیناتور "111111" را در پایان اضافه می کند.

متد `get_command_size`:

```
1 usage
def get_command_size(self, command: str) -> int:
    if Helpers.find_ci(command, to_search: "load"):
        return 2
    else:
        return 1
```

این بخش اندازه یک دستور (یا 1 یا 2) را برمی گرداند.

متد `calculate_label_addresses`:

```
1 usage
def calculate_label_addresses(self):
    current_address = 0
    for line in self.m_Input.splitlines():
        if ':' in line:
            self.m_LabelAddress[Helpers.split(line, delimiter: ':')[0]] = current_address
            current_address += self.get_command_size(line)
```

این بخش آدرس ها را برای برچسب ها در کد اسمبلی محاسبه می کند.

بخش انتهایی یک فایل اسمبلی ورودی را می خواند و خروجی باینری مونتاژ شده را چاپ می کند.

```
81 ▶ if __name__ == "__main__":
82     input_file = 'input.txt'
83     with open(input_file, 'r') as file:
84         input_string = file.read()
85
86     assembler = Assembler(input_string)
87     print("output:\n" + assembler.assemble())
88
```

خروجی با توجه به ورودی ما:

```
C:\Users\Farid\AppData\Local\Programs\Python\Py
output:
000000
000110
000100
001000
000100
000001
001100
000000
011100
100110
110100
001000
111111

Process finished with exit code 0
|
```


حال کد تولید شده توسط اسمبلر را در حافظه پردازنده می نویسیم:

```

15 signal Memory : Memory_t :=
16 (
17     -- PART 1:
18     --0      => "000000", -- Load R0,
19     -- 1      => "000111", -- 7
20     -- 2      => "000100", -- Load R1,
21     -- 3      => "000100", -- 4
22     --4      => "010001", -- Add, R0, R1
23     --others => "111111" -- Halt
24
25     --PART 2:
26     0  => "000000",
27     1  => "000110",
28     2  => "000100",
29     3  => "001000",
30     4  => "001000",
31     5  => "000001",
32     6  => "001100",
33     7  => "000000",
34     8  => "011100",
35     9  => "100110",
36     10 => "110100",
37     11 => "001000",
38     others => "111111"
39 );
40

```

## پیاده سازی بخش دوم

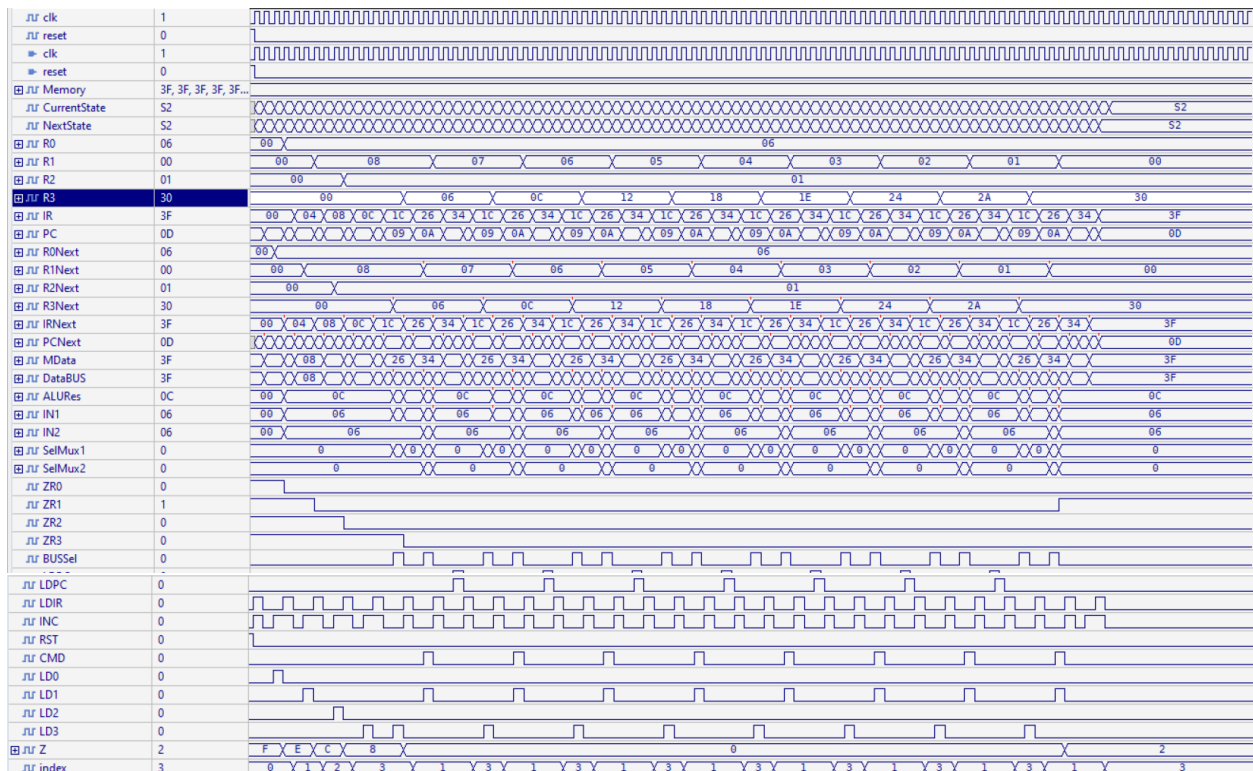

همانطور که مشخص است مقدار 30 هگزادسیمال و همان 48 دهمی در رجیستر R3 ذخیره شده است.

## بخش سوم

برای اضافه کردن دستور Mult لازم است ALU خود را ارتقا دهیم. برای این کار باید خط کنترلی ALU خود را از حالت تک بیتی به حالت دو بیتی افزایش دهیم. همچنین نیاز است ALURes را بزرگتر کنیم تا بتواند نتیجه حاصل ضرب را در خروجی نمایش دهد.

بنابراین ALU جدید ما به صورت زیر خواهد بود:

```
129 process(IN1, IN2, CMD)
130 begin
131   case CMD is
132     when "00" =>
133       ALURes <= "0000000" & (IN1 + IN2);
134     when "01" =>
135       ALURes <= "0000000" & (IN1 - IN2);
136     when "10" =>
137       ALURes <= IN1 * IN2;
138     when others =>
139       ALURes <= (others => '0');
140   end case;
141 end process;
```

در کد بالا کلا 3 حالت داریم، حالت others عملاً هیچ گاه رخ نمی دهد. تنها زمانی ممکن است اجرا شود که خطایی رخ داده باشد. ما برای اینکه تمام حالت های case نوشته شود، آن را نیز اضافه کردیم و صرفاً خروجی ALU را تمام صفر در نظر گرفتیم.

به خاطر اینکه قرار است دستور جدید اضافه شود، مجبوریم Opcode را از 2 بیت به 3 بیت افزایش دهیم. برای این منظور Opcode های قدیم همان باقی می ماند اما یک 0 به قبل از آن ها اضافه می شود، اما Opcode جدید یعنی Mult، 100 در نظر گرفته می شود. برای این منظور نیاز داریم تا سائز حافظه خود را از خانه ای 6 بیت، به خانه ای 7 بیت افزایش دهیم تا بتوانیم Opcode ها را در آن نگهداری کنیم.

حال نیاز داریم که یک حالت جدید برای FSM خود بنویسیم تا عمل ضرب انجام شود. یک حالت جدید به نام S8 درست می کنیم و در حالت Halt یا Not بررسی می کنیم. اگر IR، حاوی دستور ضرب یعنی 100 بود، به این حالت می رویم:

```
187 elsif IR(6 downto 4) = "100" then
188   NextState <= s8;
189 else
190   NextState <= s1;
191 end if;
```


سایر شرط های این قسمت را مانند همان قبلی می ماند. این تفاوت که یک بیت 0 به قبل از آن ها اضافه می شود.

برای انجام ضرب نیز خواهیم داشت:

```
244 when s8 =>
245   NextState <= s1;
246   CMD <= "10";
247   BUSSel <= '1';
248   SelMux1 <= IR(3 downto 2);
249   SelMux2 <= IR(1 downto 0);
250
251   case IR(3 downto 2) is
252     when "00" => LD0 <= '1';
253     when "01" => LD1 <= '1';
254     when "10" => LD2 <= '1';
255     when others => LD3 <= '1';
256   end case;
```

در نهایت کد ضرب عدد 6 در 8 را در حافظه پردازنده خود می نویسیم:

## پیاده سازی بخش سوم

 

کد پایتون اسمبلر از Label پشتیبانی می کند و به صورت خودکار آدرس Label را حساب کرده و در دستور JNZ قرار می دهد و نیازی به Hardcode کردن آدرس وجود ندارد. همانطور که مشخص است در بخش دوم نیز از قابلیت اسمبلر استفاده کردیم.